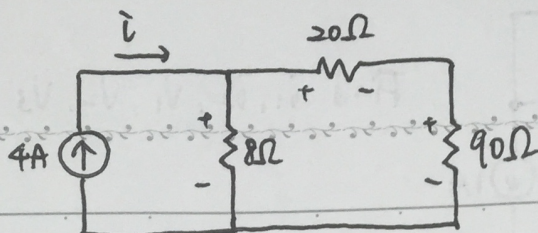


①



Find all

- voltage

- current

- power

$$-4 + i_{20} + i_8 = 0 \quad \text{--- (1)}$$


$$V_{20} + V_{90} - V_8 = 0 \Rightarrow i_{20} \cdot 20 + i_{90} \cdot 90 - i_8 \cdot 8 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$i_{20} = i_{90} \quad \text{--- (3)}$$

$$\text{(1), (2), (3)} \Rightarrow i_{20} = i_{90} = \frac{16}{59}, \quad i_8 = \frac{220}{59}$$

$$V = iR, \quad P = Vi$$

②

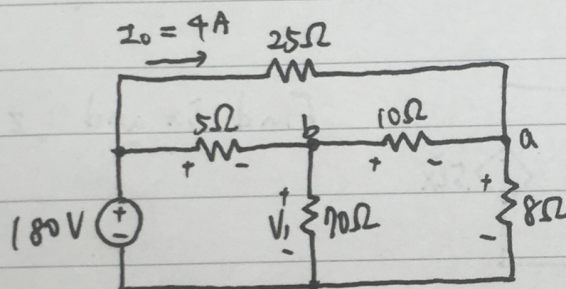Find  $V_1$ 

$$V_{25} = 4 \cdot 25 = 100 \text{ V}$$

$$\text{KVL: } 100 + V_8 - 180 = 0 \Rightarrow V_8 = 80 \text{ V}$$


$$i_8 = 80/8 = 10 \text{ A}$$

$$\text{KCL at a: } i_{10} + 4 - 10 = 0 \Rightarrow i_{10} = 6 \text{ A}$$

$$V_{10} = 6 \cdot 10 = 60 \text{ V}$$

$$\text{KVL: } 60 + 80 - V_1 = 0 \Rightarrow V_1 = 140 \text{ V}$$

④

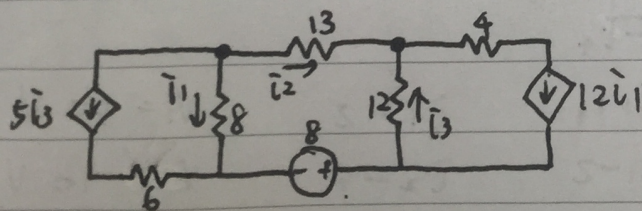

$$i_1 + i_2 + 5i_3 = 0$$

$$12i_1 - i_2 - i_3 = 0$$


$$-8i_1 + 13i_2 - 12i_3 + 8 = 0$$

$$i_1 = -0.03 \text{ A}$$

$$i_2 = -0.53 \text{ A}$$

$$i_3 = 0.11 \text{ A}$$

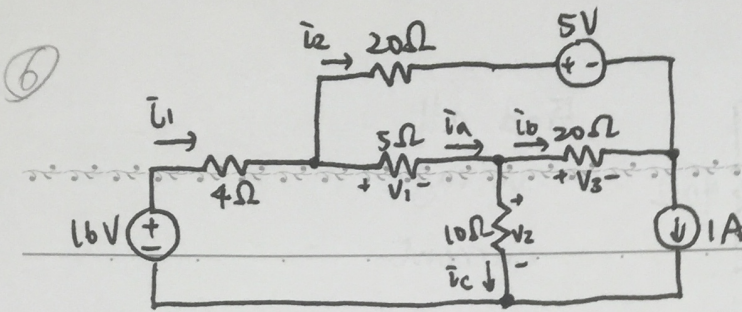

Find  $i_1, i_2, V_1, V_2, V_3$ 

$$-i_2 - i_b + 1 = 0$$

$$i_1 - i_c - 1 = 0$$

$$i_2 + i_a - i_1 = 0$$

$$i_b + i_c - i_a = 0$$

$$4i_1 + 5i_a + 10i_c - 16 = 0$$

$$20i_2 + 5 - 20i_b - 5i_a = 0$$

Substitute  $i_a$  with  $i_b + i_c$ 


$$i_b = i - i_2$$

$$i_c = i_1 - 1$$

$$19i_1 - 5i_2 = 26$$

$$\rightarrow 9i_2 - i_1 = 3$$

$$i_1 = 1.5, i_2 = 0.5, V_1 = 5, V_2 = 5, V_3 = 10$$

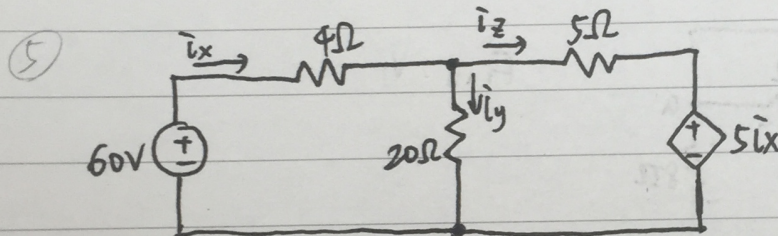Find  $i_x$  and  $i_z$ 

$$i_y + i_z - i_x = 0$$


$$i_x = 5$$

$$4i_x + 20i_y - 60 = 0$$

$$i_y = 2$$

$$5i_z + 5i_x - 20i_y = 0$$

$$i_z = 3$$

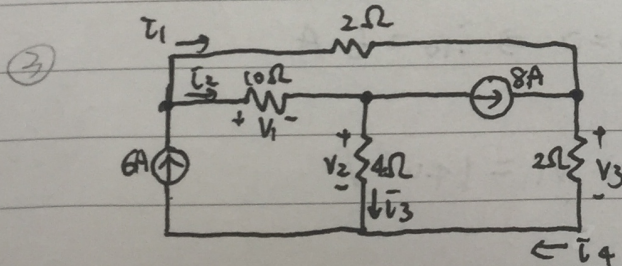Find  $V_1, V_2, V_3$ 

$$i_1 + i_2 - 6 = 0 \Rightarrow i_2 = 6 - i_1$$

$$i_1 = 2$$

$$V_1 = 40 \text{ V}$$

$$i_3 + 8 - i_2 = 0 \Rightarrow i_3 = -i_1 - 2$$

$$i_2 = 4$$

$$V_2 = -16 \text{ V}$$

$$i_4 - i_1 - 8 = 0 \Rightarrow i_4 = i_1 + 8$$

$$i_3 = -4$$

$$V_3 = 20 \text{ V}$$

$$2i_1 + 2i_4 - 4i_3 - 10i_2 = 0$$

$$i_4 = 10$$

$$\Rightarrow 18i_1 - 36 = 0$$