

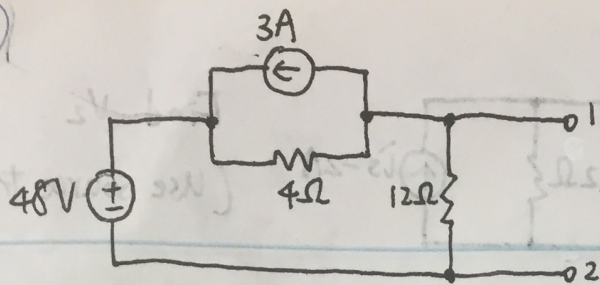



①

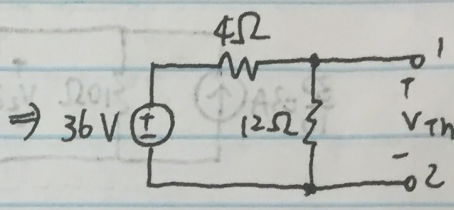

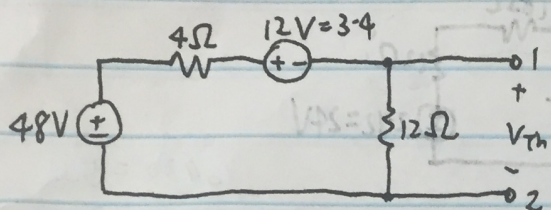Find  $V_{Th}$  and  $R_{Th}$  at terminals 1,2



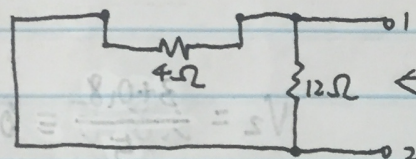
$$V_{Th} = 36 \cdot \frac{12}{12+4} = 27 \text{ V} \quad (\text{voltage divider})$$






$$R_{Th} = 4 \parallel 12 = 3 \Omega$$


②

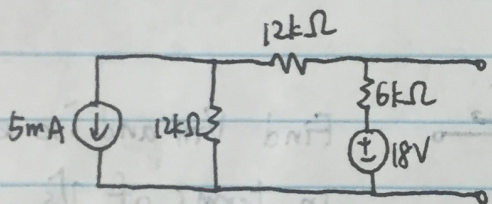

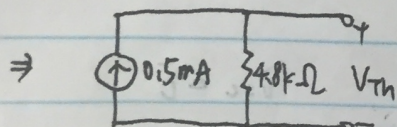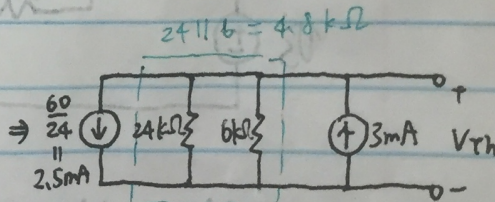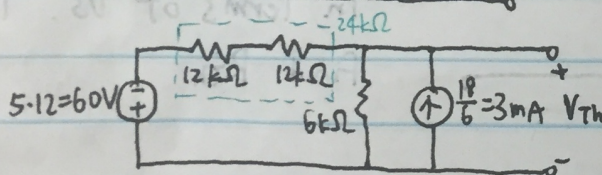
Find  $V_{Th}$ ,  $R_{Th}$ , and  $i_{sc}$


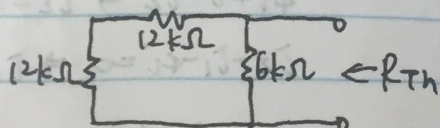
$$V_{Th} = 0.5 \cdot 4.8 = 2.4 \text{ V}$$


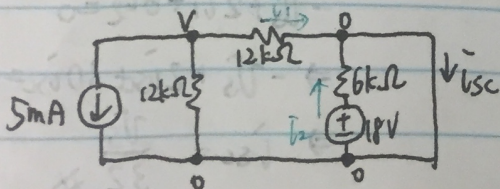
$$R_{Th} = (12+12) \parallel 6 = 4.8 \text{ k}\Omega$$



$$\frac{V}{12} + \frac{V}{12} + 5 = 0 \Rightarrow V = -30$$


$$i_1 = \frac{-30-0}{12} = -\frac{5}{2}$$

$$i_2 = \frac{18-0}{6} = 3$$





$$i_{sc} = i_1 + i_2 = 0.5 \text{ mA}$$



3

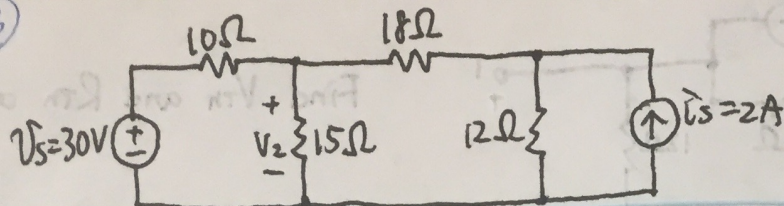


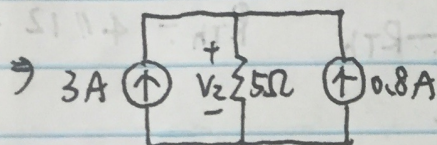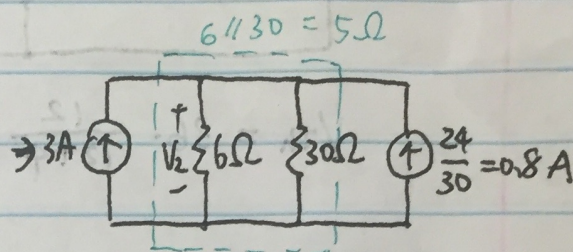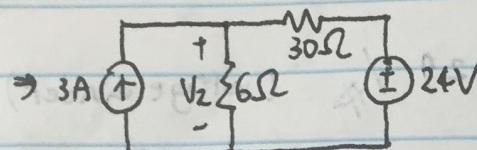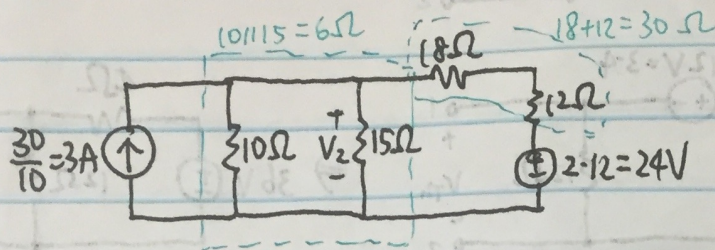Find  $V_2$ .  
(Use source transformation)




$$V_2 = 3 \cdot 8 \cdot 5 = 19 \text{ V}$$

4

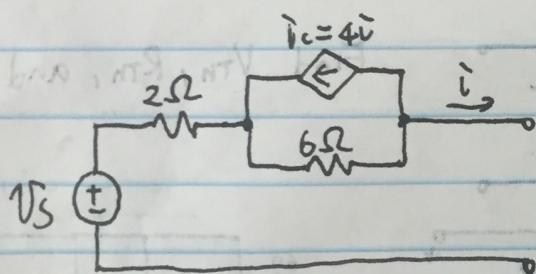

Find  $V_{Th}$  and  $i_{sc}$  expressed in terms of  $V_s$ . Then find  $R_{Th}$ .

$$V_{Th} = V_s$$

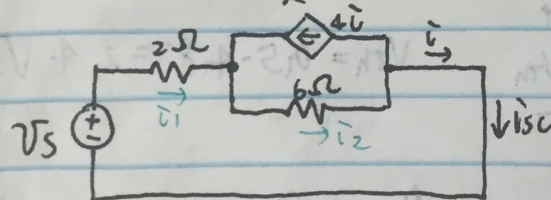

$$i_{sc} = i$$

$$4i + i = i_2 \Rightarrow i_2 = 5i_{sc}$$

$$i_2 - i_1 - 4i = 0 \Rightarrow i_1 = i_{sc}$$

$$-V_s + 2i_1 + 6i_2 = 0$$


$$\Rightarrow -V_s + 2i_{sc} + 30i_{sc} = 0$$

$$\Rightarrow i_{sc} = \frac{V_s}{32}$$


$$R_{Th} = \frac{V_{Th}}{i_{sc}} = 32 \Omega$$




5

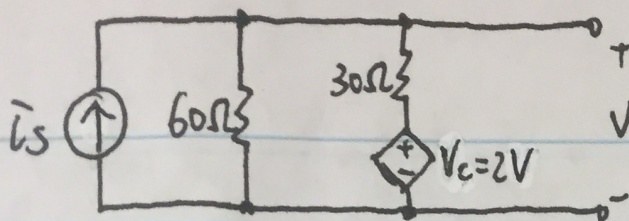

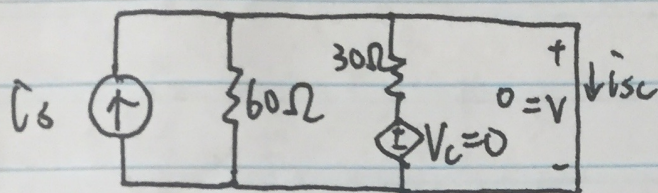Find  $V_{Th}$ ,  $R_{Th}$ ,  $i_{sc}$   
(in terms of  $i_s$ )



$$i_{sc} = i_s$$

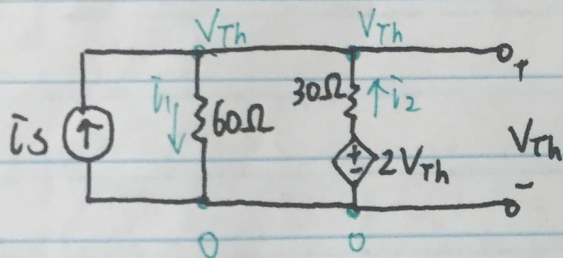

$$i_2 = \frac{2V_{Th} - V_{Th}}{30} = \frac{V_{Th}}{30}$$

$$i_1 = \frac{V_{Th}}{60}$$

$$KCL: -i_s + i_1 - i_2 = 0$$

$$\Rightarrow -i_s - \frac{V_{Th}}{60} = 0$$

$$\Rightarrow V_{Th} = -60 i_s$$

$$R_{Th} = \frac{V_{Th}}{i_{sc}} = -60 \Omega$$