
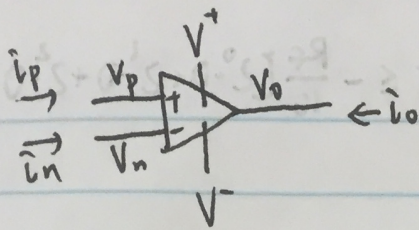


*Operational Amplifier

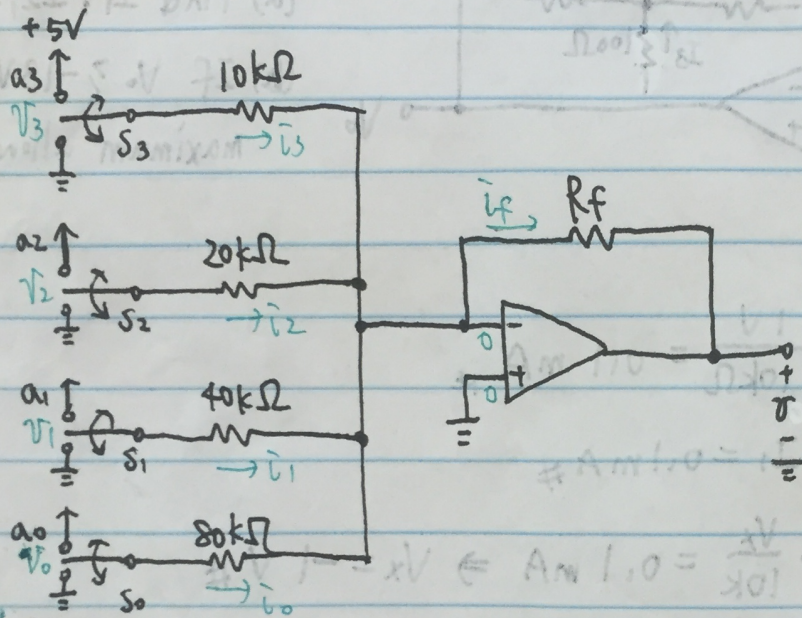

- virtual short: $V_p = V_n$
- high input resistance: $i_p = i_n = 0$



a_0, a_1, a_2, a_3 are the inputs of the circuit.
 $a_i = 0$ when S_i switches to 0V and $a_i = 1$ when S_i switches to 5V.

Show

$$V = -\frac{R_f}{16} [2^0 a_0 + 2^1 a_1 + 2^2 a_2 + 2^3 a_3]$$

$$\begin{aligned} i_f &= i_0 + i_1 + i_2 + i_3 = \frac{V_0}{80k} + \frac{V_1}{40k} + \frac{V_2}{20k} + \frac{V_3}{10k} \\ &= \frac{0 - V}{R_f} = -\frac{V}{R_f} \end{aligned}$$

$$-\frac{V}{R_f} = \frac{V_0}{80} + \frac{V_1}{40} + \frac{V_2}{20} + \frac{V_3}{10}$$

$$= \frac{5a_0}{80} + \frac{5a_1}{40} + \frac{5a_2}{20} + \frac{5a_3}{10}$$

$$\Rightarrow V = -\frac{R_f}{16} [2^0 a_0 + 2^1 a_1 + 2^2 a_2 + 2^3 a_3]$$


(continue)

Find the value of R_f so that $-12 \leq V \leq 0$

$$-\frac{R_f}{16} [2^0 \cdot 1 + 2^1 \cdot 1 + 2^2 \cdot 1 + 2^3 \cdot 1] \leq V \leq -\frac{R_f}{16} [2^0 \cdot 0 + 2^1 \cdot 0 + 2^2 \cdot 0 + 2^3 \cdot 0]$$

$$-\frac{15}{16} R_f \leq V \leq 0$$
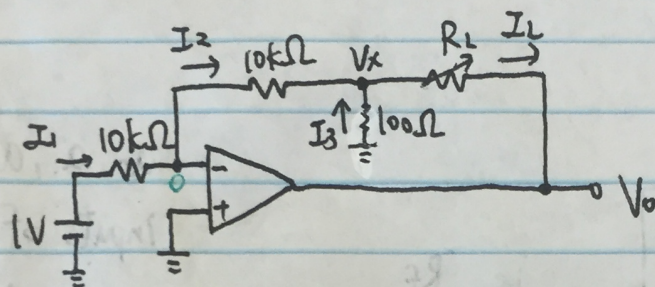
$$-\frac{15}{16} R_f = -12 \Rightarrow R_f = \frac{64}{5} = 12.8 \text{ (k}\Omega\text{)}$$



(a) Find I_1 , I_2 , I_3 , and V_x

(b) If $V_o \geq -13V$, find the maximum allowed value of R

$$(a) \quad I_1 = \frac{1V}{10k\Omega} = 0.1 \text{ mA}$$

$$I_2 = I_1 = 0.1 \text{ mA}$$

$$I_2 = -\frac{V_x}{10k} = 0.1 \text{ mA} \Rightarrow V_x = -1V$$

$$I_3 = \frac{0 - (-1)}{100\Omega} = 10 \text{ mA}$$

$$(b) \quad I_L = I_2 + I_3 = 10.1 \text{ mA} = \frac{V_x - V_o}{R_L} = \frac{-1 - V_o}{R_L}$$

$$R_{L,max} = [-1 - (-13)] / 10.1 \text{ mA} = 1.19 \text{ k}\Omega$$